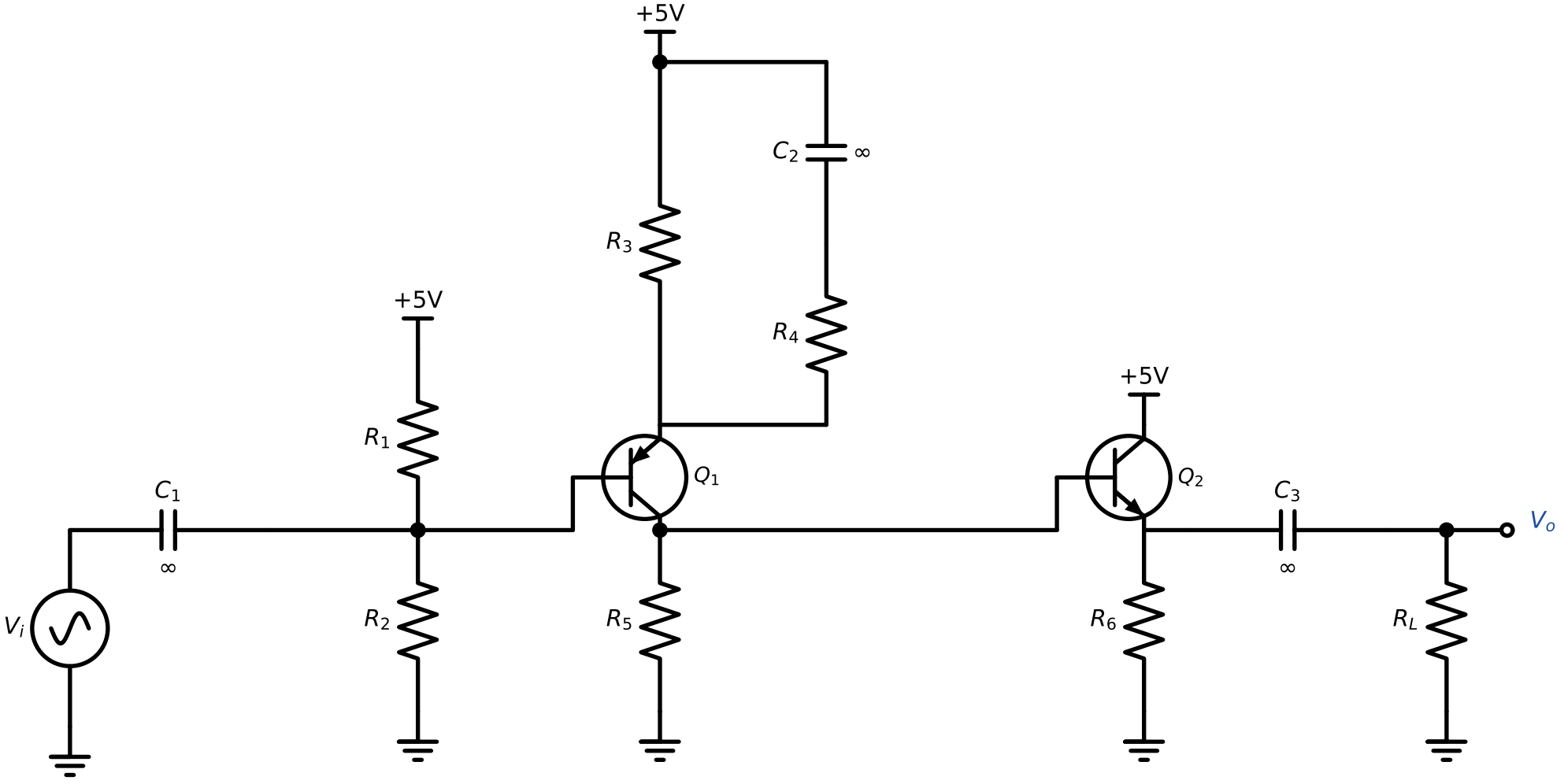
+5V
C_2
∞
R_3
R_4
+5V
R_1
+5V
C_1
∞
Q_1
Q_2
C_3
∞
V_o
V_i
R_2
R_5
R_6
R_L