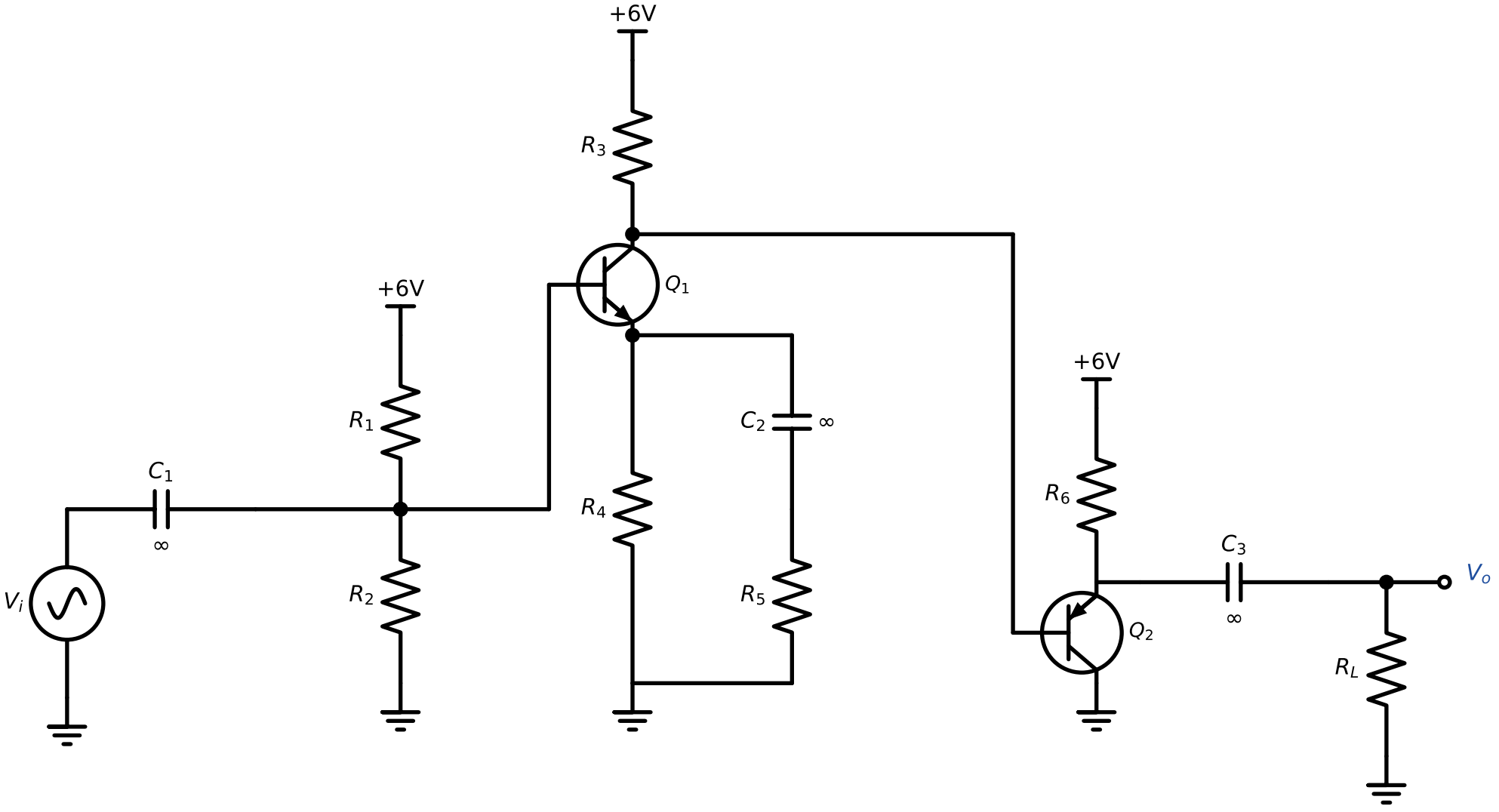
+6V
R_3
Q_1
+6V
R_1
C_1
∞
V_i
R_2
R_4
C_2
∞
R_5
+6V
R_6
C_3
∞
Q_2
R_L
V_o