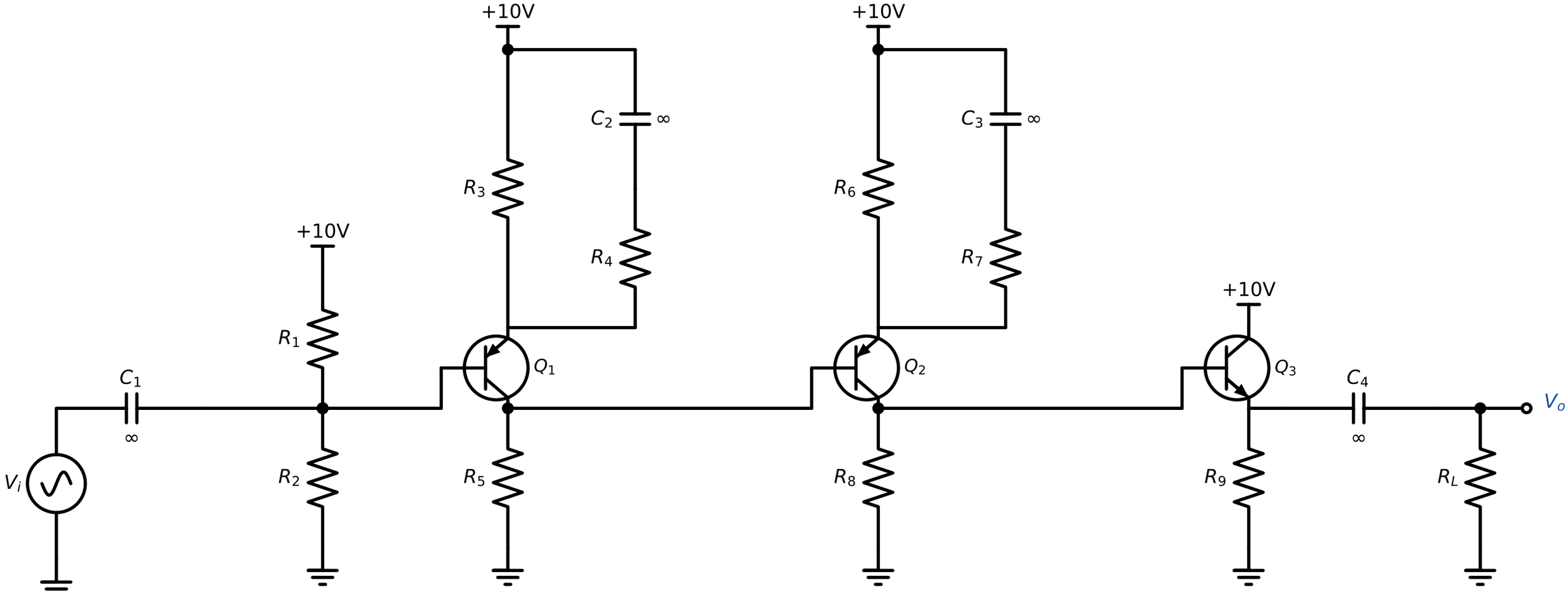
+10V
+10V
+10V
C_2
∞
C_3
∞
R_3
R_4
R_6
R_7
R_1
C_1
∞
Q_1
Q_2
Q_3
C_4
∞
V_o
V_i
R_2
R_5
R_8
R_9
R_L